



TI杯2019年全国大学生电子设计竞赛

赛题解析与技术交流研讨会





简易电路特性测试仪

TI杯2019全国大学生电子设计竞赛赛题解析与技术交流研讨会

队员:张泽之、李论、郭竞文

指导教师: 李胜铭 吴振宇

大连理工大学 创新创业学院

海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一。

目录







作品方案




参赛感悟







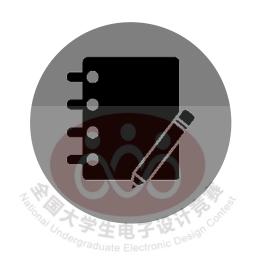

作品方案




参赛感悟



赛前培训

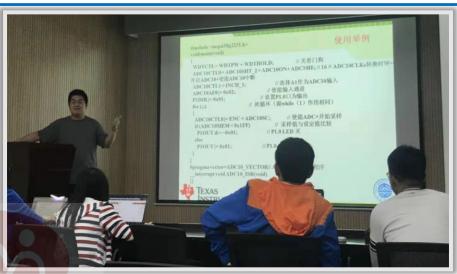- > 老师平时授课指导
- > 老师赛前专题培训
- > 学长经验交流
- ▶ 赛前准备硬件模块、软件代码、各类工具等





平时授课



竞赛专题培训

优秀学长经验交流





校电子制作竞赛


"TI杯"省电赛选拔赛

- ▶参赛2019TI杯,总计参加1次校级电子制作竞赛、2次电子 设计竞赛选拔赛、2次竞赛赛前辅导培训、5次院内专项赛。
- > 团队三年参加电子设计类比赛32次,曾获2018年省TI杯、 科创标兵等荣誉。平时竞赛锻炼提升能力,磨合队伍。

平时项目练习

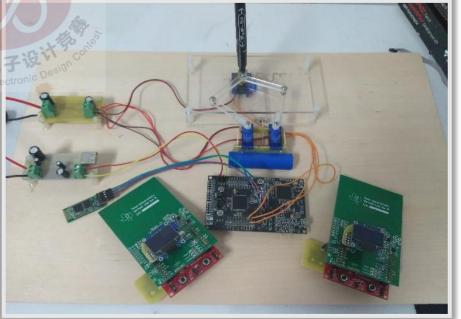- 学院课程配套项目设计。老师指导,支持自己选择、设计项目。学院提供板卡、材料经费等支持。
- ▶自主设计项目有:音频功率放大器、智能小车、数控恒压恒流电源、NFC通信系统、写字机器人等。





TM4C123G智能小车制作

TRF7970近场通信系统设计

单片机准备

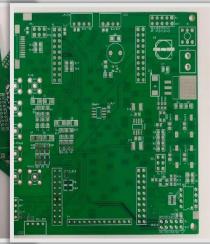
- ▶ MSP430G2553:按键驱动、PWM、SPWM、实时时钟、ADS1115驱动、DAC8571驱动、12864液晶屏、 E-ink 电子纸驱动、OLED驱动、语音播报、串口通信、舵机、超声波避障程序等。
- ▶ MSP430F5529: 低功耗模式、语音识别模块驱动、低功耗液晶屏驱动程序 OLED驱动程序、ADS1118驱动、DAC8562驱动、 PWM、RTC实时时钟、调频 收发器驱动程序、DDS和锁相环驱动程序等。
- ➤ MSP432E401: LED、键盘驱动、TFT彩屏驱动、AD/DA驱动程序、 同步采样、 过采样算法、DDS和锁相环驱动、数字滤波算法等。












设计MSP430、 MSP432程序


设计MSP430、 MSP432底板

赛前真题练习

- > 可见光通信系统
- > 无线识别装置
- > 无线语音通信系统
- > 射频增益放大器
- > 单相用电器检测装置
- > 远程幅频特性测试仪
- > 调幅信号处理实验电路


真题练习虽然很费时间, 但充分锻炼队伍能力。

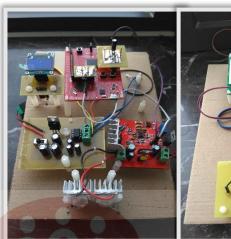

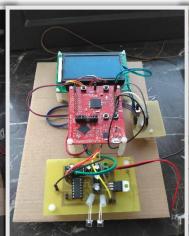



可见光通信、无线识别装置

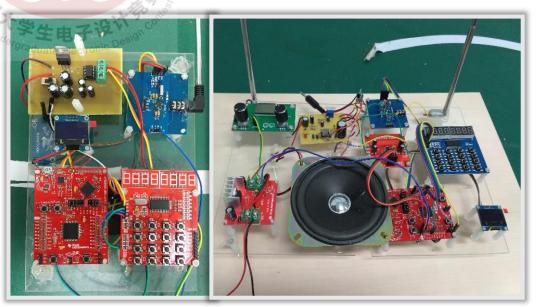


无线语音通信系统

赛前准备外围模块



高频类: DDS、PLL、检波器、乘法器、VCA、混频器等

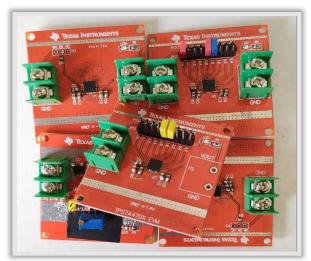

电源:线性、开关稳压器、 射频稳压器、电荷泵反压等



人机交互:按键、低功耗液 晶屏、彩色TFT、电子纸等



音频类:MP3播放器、调 频收发器、音频功放等



无线通信: 蓝牙、NFC、WIFI、lora、ZigBee等



其他:运放拓扑、滤波器、 核心板、转接板等

沟通好,交流好软件、硬件、结构分工准备

- 李论——软件
- 张泽之——硬件制作、文档整理
- 郭竟文——硬件制作、电路仿真









作品方案




参赛感悟



总体方案

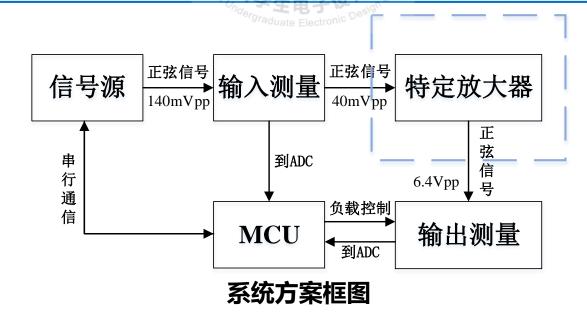- ▶ 信号源:产生频率、幅值、相位可变正弦信号。
- ▶ 输入测量: 串入采样电阻,测量电阻两端信号幅值,计算得到待测放大器的输入电阻,结合输出测量,计算得到放大器增益。
- ▶ 输出测量:交流直接采样与检波采样,获取放大器输出幅值、计算增益等工作 状态信息。
- ▶ 待测放大器 (电流串联负反馈): 输入信号40mVpp时, 放大倍数约140倍, 上限频率150kHz左右。



- ➤ DDS+滤波器+跟随器
- ▶ 选择方案: DDS集成芯片方案。

DDS芯片输出恒定幅值、相位、频率可调的正弦信号,频率范围在30Hz到

1MHz。电压跟随器不需要高带宽,但需要一定的驱动能力,使用OPA211

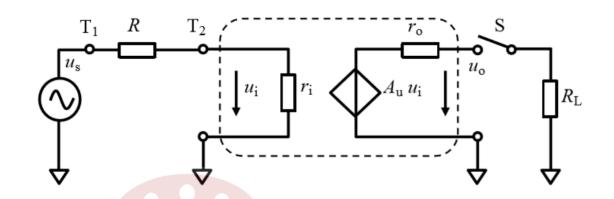
1.1-nv/√Hz 噪声、低功耗、精密运算放大器)。






• 原理电路:

$$R_{\rm IN} = \frac{U_2}{U_1 - U_2} R$$
 公式1




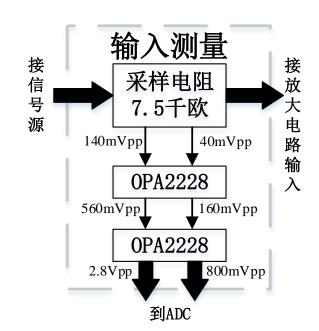- > 采样电阻R的阻值取值: 7.5KΩ。
- ➤ DDS输出信号140mV,分压后信号40mV:处理器采集前进行放大。
- ▶ 设计采集输入信号放大器的放大倍数为20倍:要求放大器在输入信号为140mV,频率30Hz到300KHz内增益稳定。采用两片OPA2228级联,实现T1和T2两点的信号放大。




原理电路:
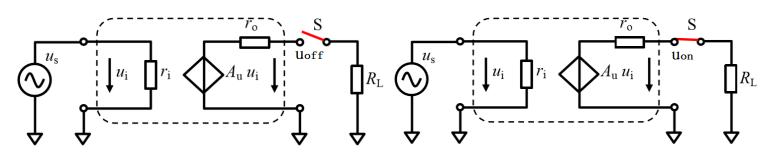
$$r_o = rac{U_{off} - U_{on}}{U_{on}} R_L$$
公式2



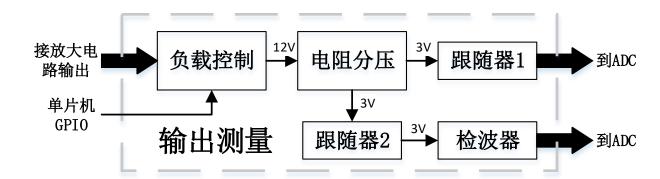
- 负载电阻Rι阻值选择: 1.6KΩ。
- ▶ 负载控制开关:使用N沟道场效晶体管。通过单片机GPIO输出高低电平控制负载电阻接入和断开。
- ▶ 待测放大电路输出信号最大为12V,选择91KΩ和30KΩ电阻分压。使用OPA189作 跟随器。单片机ADC直接采集低频信号,无法采集高频扫频信号(>100kHz)。
- > 另一路通过OPA189作跟随器连接检波器整流成直流:用于检测频率较高的信号。



电路仿真分析

- 电阻故障通过对输出信号的直流电压进行判断。
- ▶ 在输出直流电压正常的情况下,C1断路、C2断路、C2加倍通过输入电阻判断。
- > C3主要影响高频信号的增益 (带宽) , C1容值通过低频信号相位变化判断。


故障情况	Vout(DC)	Vout(AC)	输入电阻
正常情况	7.35V	5.99Vpp	2098.21Ω
R1断路	12V	0	14952.28Ω
R2断路	4.16V	287mVpp	124.56Ω
R3断路	204mV	0	194.48Ω
R4断路	12V	0	111102Ω
R1短路	10.6V	0	15.67Ω ^{dergradua}
R2短路	12V	0	15.67Ω
R3短路	12V	0	2234.55Ω
R4短路	53.6mV	97mVpp	104.44Ω
C1断路	7.35	0	
C2断路	7.35	78mVpp	10522.39Ω
C3断路	7.35	6.02Vpp	2098.21Ω
C1加倍	7.35	6.02Vpp	2098.21Ω
C2加倍	7.35	6.18Vpp	2046.44Ω
C3加倍	7.35	5.97Vpp	2098.21Ω

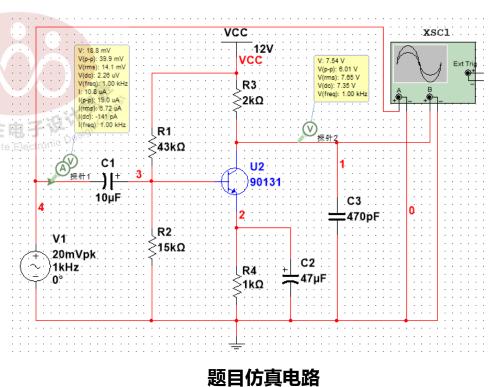



仿真结果汇总表


基础项程序方案

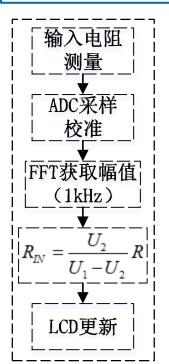- ▶ 程序核心: 快速傅里叶变换 (FFT) , 获取正弦信号的幅值和相位。
- ➤ 输入电阻测量: ADC采样频率为20K,获取4000个点,根据公式计算。
- ➤ 输出电阻测量: GPIO输出低电平, MOS关断, 断开负载, 采集输出信号; GPIO输出高电平, MOS开启, 接通负载, 采集输出信号; 根据公式计算。
- ▶ 增益测量: 同时采集输入和输出信号, 两者幅值相除得到增益。
- ➤ 幅频特性测量: DDS点频, 采集检波器输出, 在LCD对应位置绘图。



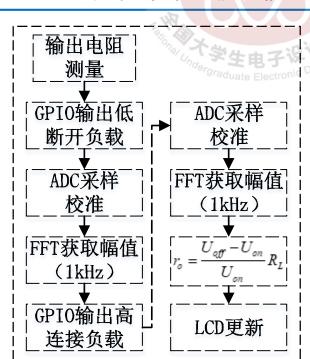

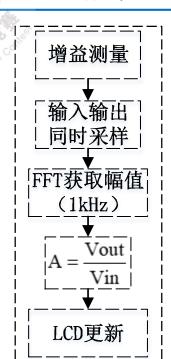


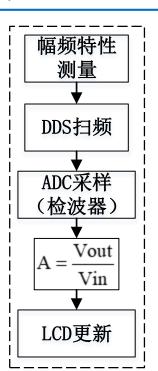

发挥项程序方案


电阻故障: 电阻故障均影响放大器输出信号的直流电压,而电容故障不会。

电容故障:可能导致输入阻抗、输出阻抗、幅频特性和相频特性的变化。

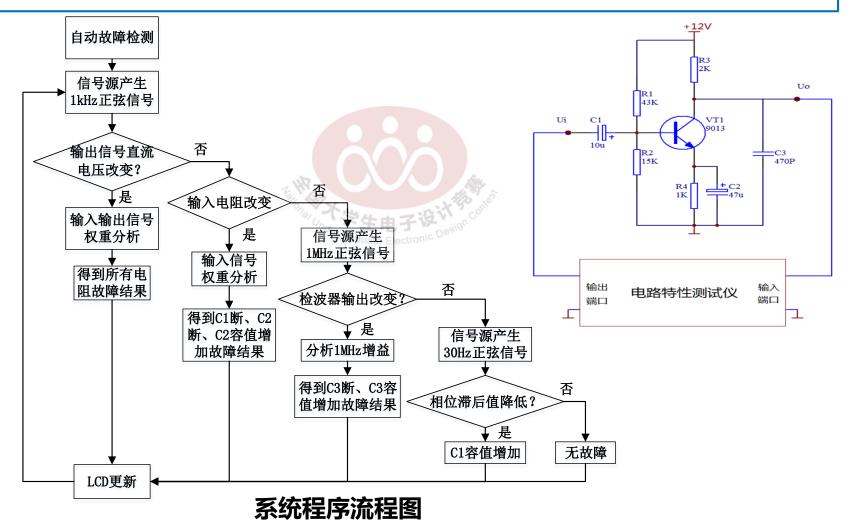






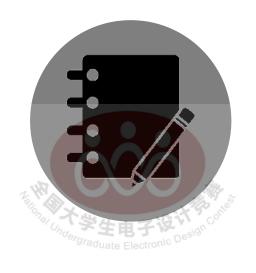

作品方案

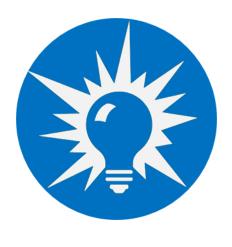

参赛感悟



回忆

- 多赛前积累
- > 系统工艺
- ▶电路仿真与验证
- > 原版数据手册
- > 数字信号处理算法

> ...



大连→沈阳: 宾馆练习综合测评



坐大巴: 大连←→上海

永不言弃!

细节决定成败!

▶收获知识

在实践中学习,理论知识得以应用和验证。提升自己的综合系统设计能力,学到非常有用的硬、软件知识,也提升自己快速查找知识与解决问题能力。

〉收获友情

铁杆队友,共同奋斗4天3夜。团队协作,分工明确,取长补短,互相包容。3名队友,2人成功保研,一人以优异的成绩开启大三生活。

> 收获经历

最难忘的暑假, 住在实验室的日子, 宝贵的人生财富。

- >衷心感谢老师三年来对我们的培养!
- >感谢大工和创院给我们提供完善的学习环境!
- >感谢竞赛组委会给我们提供这个锻炼的平台!
- >感谢组委会提供交流和展示的机会!
- >感谢德州仪器公司对我们大学生的大力支持!







感谢各位专家和老师!

TI杯2019全国大学生电子设计竞赛赛题解析与技术交流研讨会

队员:张泽之、李论、郭竞文

指导教师: 李胜铭 吴振宇

大连理工大学 创新创业学院

海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一。